

基本電學-交流串聯電路

National Taiwan Normal University

講師：侯淇健

一、交流串聯電路

基本定理：

交流電路中電阻、電容抗、電感抗相位角**不同**，故會取變化之相量計算，直流與交流運算方式幾乎是一樣地，差別就只是需要**相量計算**。

電流守恆:沒有接點、節點、元件、電路可以儲存電流，故**流入等於流出**。

歐姆定理: $\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} \quad \bar{Z} = Z \angle \theta_z = \frac{V \angle \theta_v}{I \angle \theta_i} = \frac{V}{I} \angle \langle \theta_v - \theta_i \rangle$

一、交流串聯電路

元件取向量

1. R 兩端 \bar{V} 與 \bar{I} 相位角相同

$$\bar{Z}_R = R \angle 0^\circ = R$$

2. L 兩端 \bar{V} 領先 \bar{I} 90°

$$\bar{Z}_L = X_L \angle 90^\circ = jX_L$$


3. C 兩端 \bar{V} 落後 \bar{I} 90°

$$\bar{Z}_C = X_C \angle -90^\circ = -jX_C$$

一、交流串聯電路

RC串聯電路:

$$\bar{I} = I_m \angle 0^\circ$$

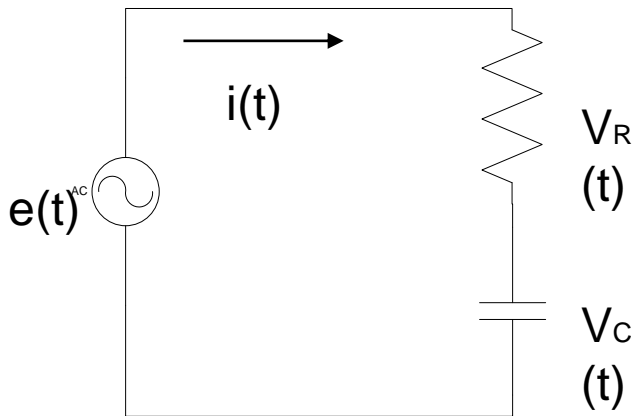


$$\bar{V}_R = \bar{I} \times \bar{Z}_R = \bar{I} \times R = RI_m \angle 0^\circ$$

$$\bar{V}_C = \bar{I} \times \bar{Z}_C = \bar{I} \times (-jX_C) = X_C I_m \angle -90^\circ$$

$$\begin{aligned} e(t) &= \bar{V}_R + \bar{V}_C = \bar{I}(R) + \bar{I}(-jX_C) \\ &= \bar{I}(R - jX_C) \end{aligned}$$

一、交流串聯電路

RC串聯電路:

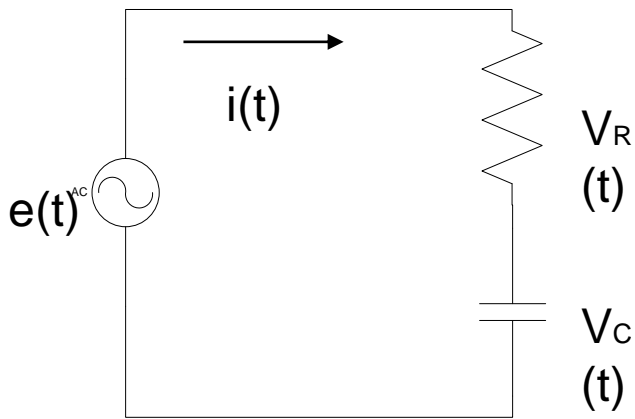

$$\bar{V} = \bar{I}(R - jX_C)$$

阻抗:

$$\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = R - jX_C$$


相角:

$$\tan \theta = \frac{-X_C}{R} \quad \theta = -\tan^{-1} \frac{X_C}{R}$$

$$\bar{Z} = |\bar{Z}| \angle \theta$$

$$= \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1} \frac{X_C}{R}$$

一、交流串聯電路

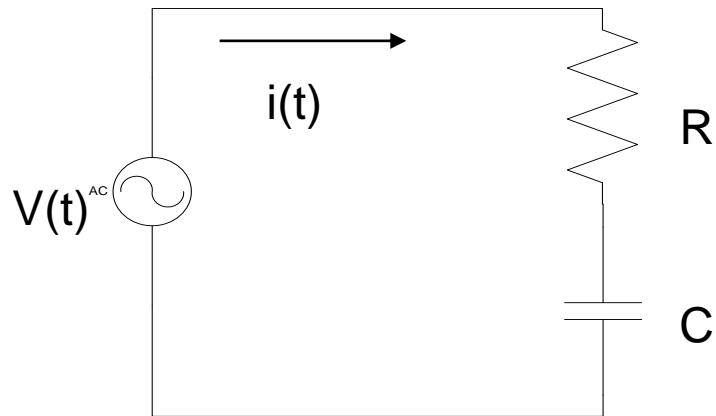

Q. 如左圖所示， $R=3\Omega$ 、 C 的容抗為 4Ω ，則總阻抗、相角各為多少？

A. 阻抗


$$\begin{aligned}\bar{Z} &= R + \bar{X}_C \\ &= 3 - j4(\Omega)\end{aligned}$$

相角

$$\theta = -\tan^{-1} \frac{X_C}{R} = -53^\circ$$

一、交流串聯電路

RL串聯電路:

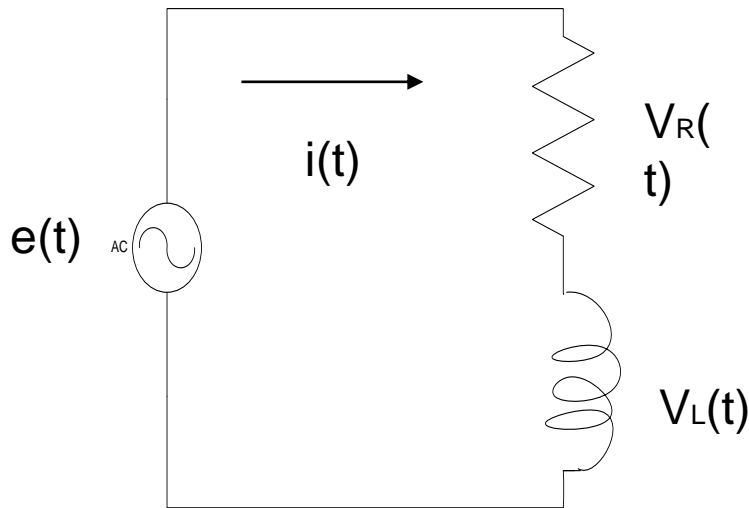

$$\bar{I} = I_m \angle 0^\circ$$


$$\bar{V}_R = \bar{I} \times \bar{Z}_R = \bar{I} \times R = RI_m \angle 0^\circ$$

$$\bar{V}_L = \bar{I} \times \bar{Z}_L = \bar{I} \times (jX_L) = X_L I_m \angle 90^\circ$$

$$\begin{aligned} e(t) &= \bar{V}_R + \bar{V}_L = \bar{I}(R) + \bar{I}(jX_L) \\ &= \bar{I}(R + jX_L) \end{aligned}$$

一、交流串聯電路

RL串聯電路:

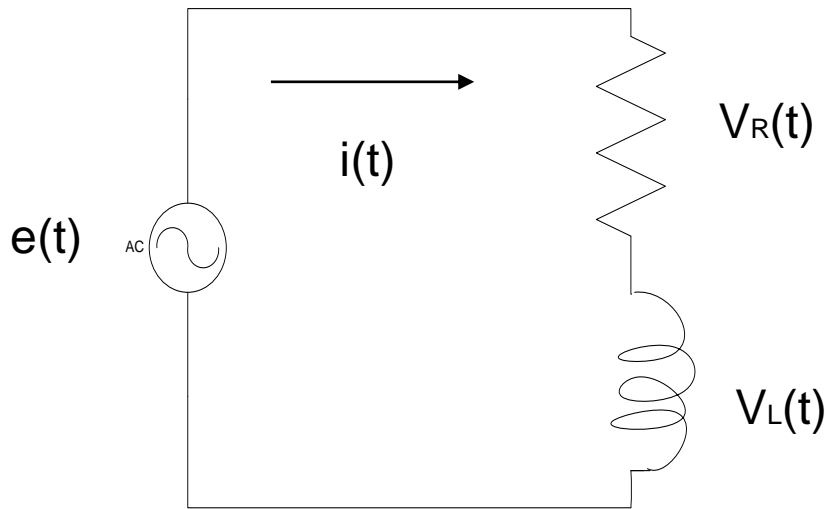

$$\bar{V} = \bar{I}(R + jX_L)$$

$$\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = R + jX_L$$


$$\tan \theta = \frac{X_L}{R}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

$$\bar{Z} = |\bar{Z}| \angle \theta$$

$$= \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

一、交流串聯電路

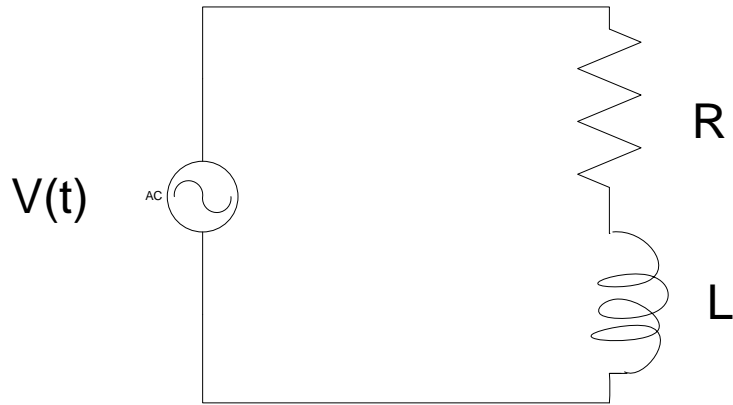

Q. 如左圖所示， $R=3\Omega$ 、 C 的容抗為 4Ω ，則總阻抗、相角各為多少？

A. 阻抗


$$\begin{aligned}\bar{Z} &= R + \bar{X}_C \\ &= 3 + j4(\Omega)\end{aligned}$$

相角

$$\theta = \tan^{-1} \frac{X_C}{R} = 53^\circ$$

一、交流串聯電路

RLC串聯電路:

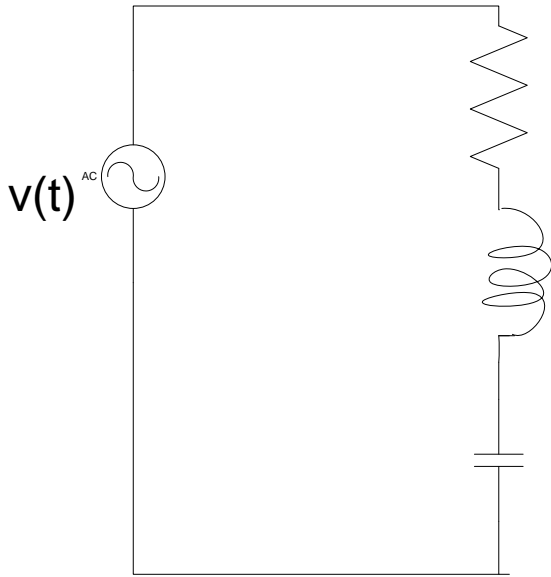

$$v(t) = i(t) \times \bar{Z}$$

$$\bar{Z} = R + \bar{X}_L + \bar{X}_C = R + j(X_L - X_C)$$

$$\bar{Z} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R}$$

$$V = \bar{V}_R + \bar{V}_L + \bar{V}_C = V_R + j(V_L - V_C)$$

L $\bar{V}_R(t) = i(t) \times R$

$$\bar{V}_L(t) = i(t) \times \bar{X}_L$$

C $\bar{V}_C(t) = i(t) \times \bar{X}_C$